שאלות הכנה

- 1. במה נבדל צומת Schottky מצומת PN י מה הגורם לחוסר הלינאריות של הצומת י
- 2. כיצד ניתן להשתמש בדיודה במעגל של ערבל בסיסי ? יש להסביר את פעולת הדיודה במעגל בהסתמך על האופיון הלא לינארי של הזרם בתלות במתח שלה.
 - 3. במה נבדל גלאי (Detector) מערבל (Mixer)!
 - 4. יש למצוא דף נתונים של ערבל מסחרי כלשהו והסבר את הפרמטרים המוצגים בו, בפרט IP3
 - 5. יש להסביר עקרון פעולה של מקלט Super-heterodyne. מה תפקיד הערבל בהתייחס למקלט .5 מדוע נדרש מסנן אחרי הערבל?
 - 6. מהו ערבל מאוזן ובמה הוא נבדל מערבל בסיסי?
 - ? כיצד ניתן לממש ערבל מאוזן באמצעות T-קסם?
 - 8. תאר מבנה ופעולה של IQ mixer. מה תפקידו של מעגל ה-Hybrid בערבל זה !



